
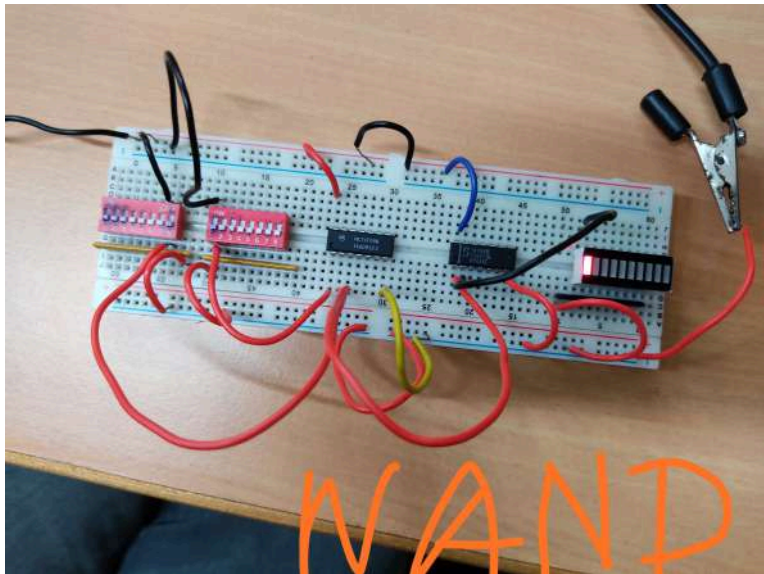



NAND:

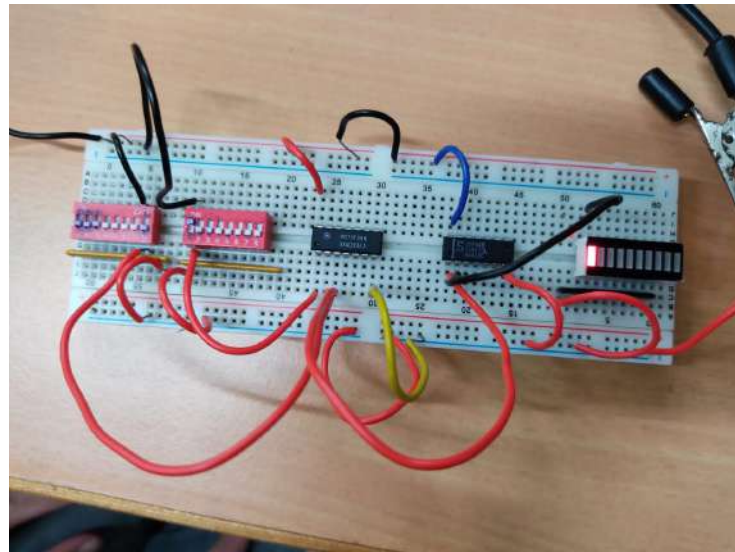


$0_0 \rightarrow 1$



$0_1 \rightarrow 1$

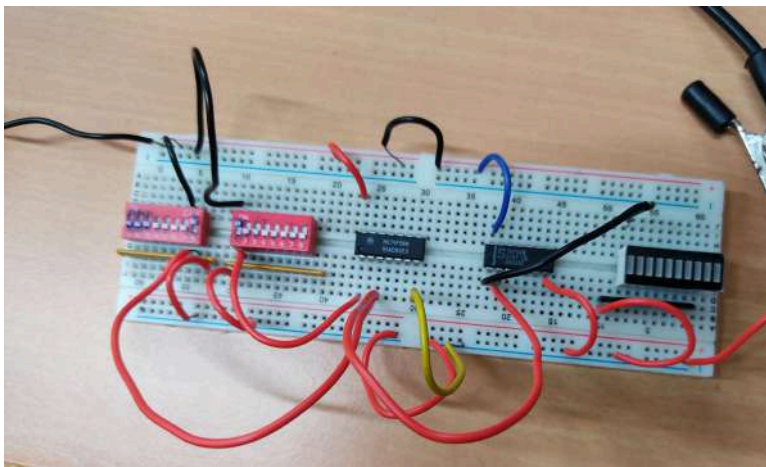


$1_1 \rightarrow 0$

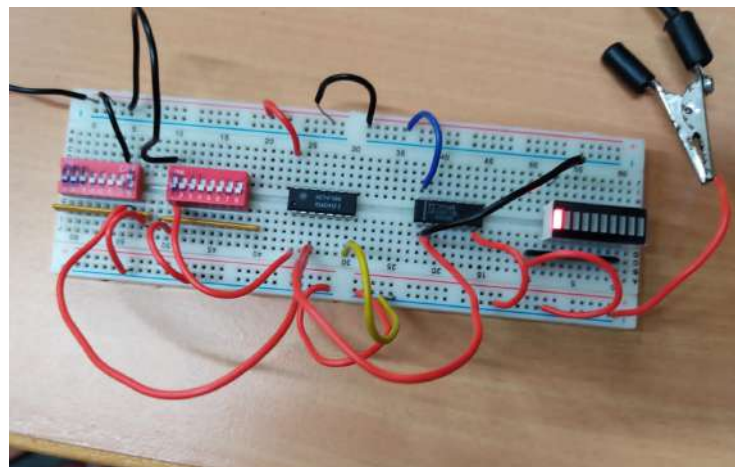


$1_0 \rightarrow 1$


NOR:

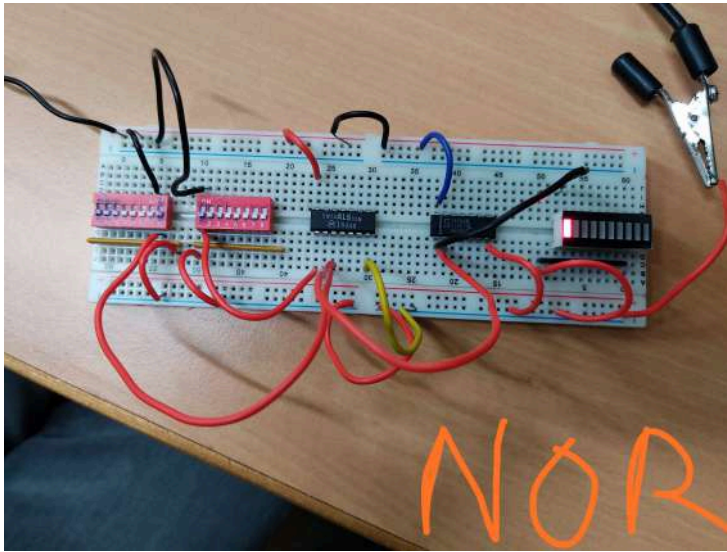


$0_0 \rightarrow 1$

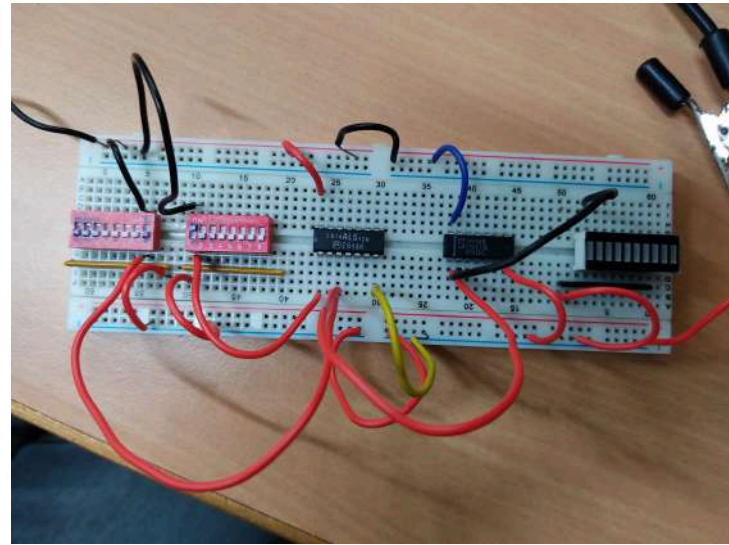

$0_1 \rightarrow 0$

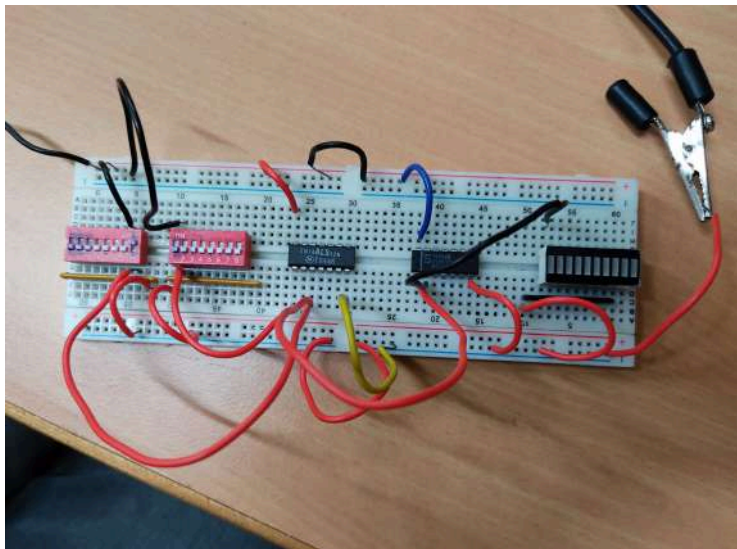


$1_0 \rightarrow 0$

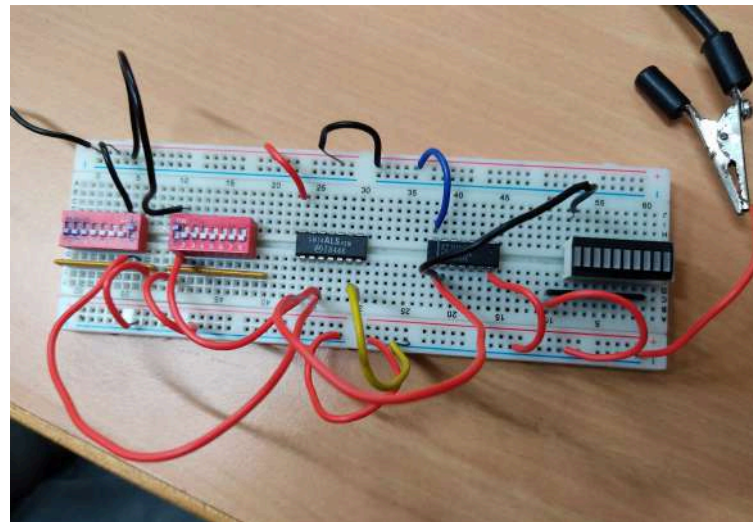


$1_1 \rightarrow 0$


XNOR:

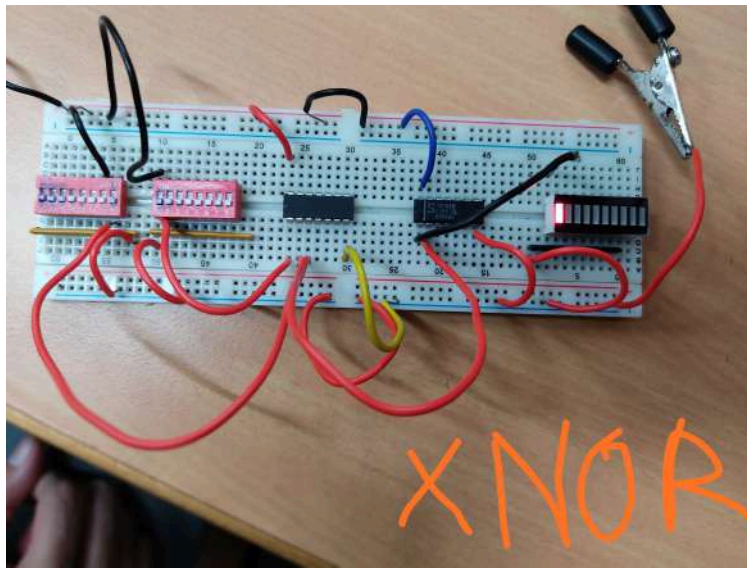

0_0 \rightarrow 1

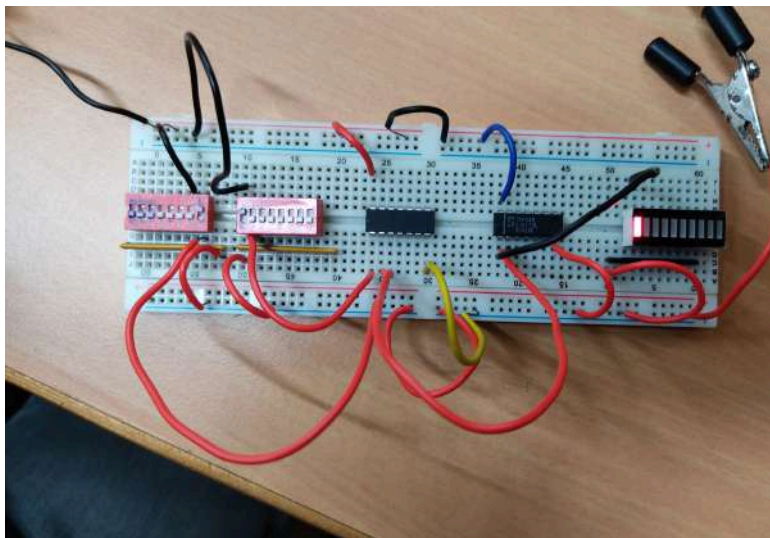

1_1 \rightarrow 1

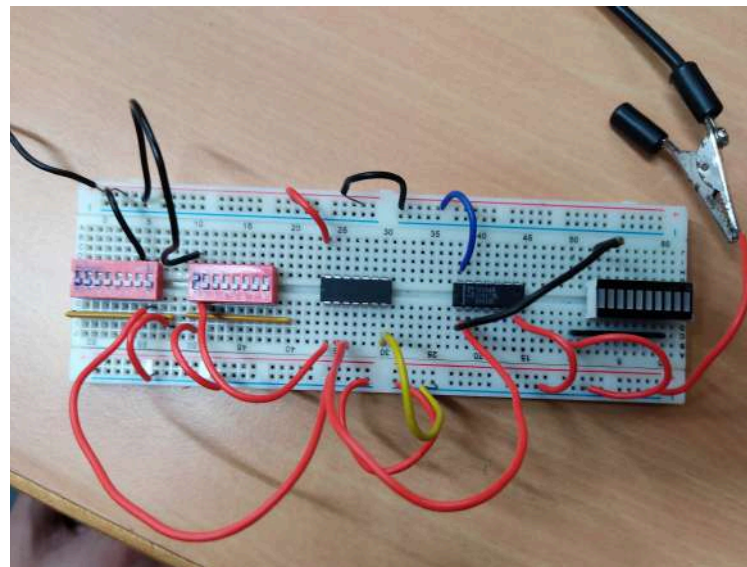

0_1 \rightarrow 0