

# Design Procedure (Truth Table) and circuit Diagrams

Page No.


Date

① AND

→ Truth Table

X	Y	X.Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

→ Circuit Diagram

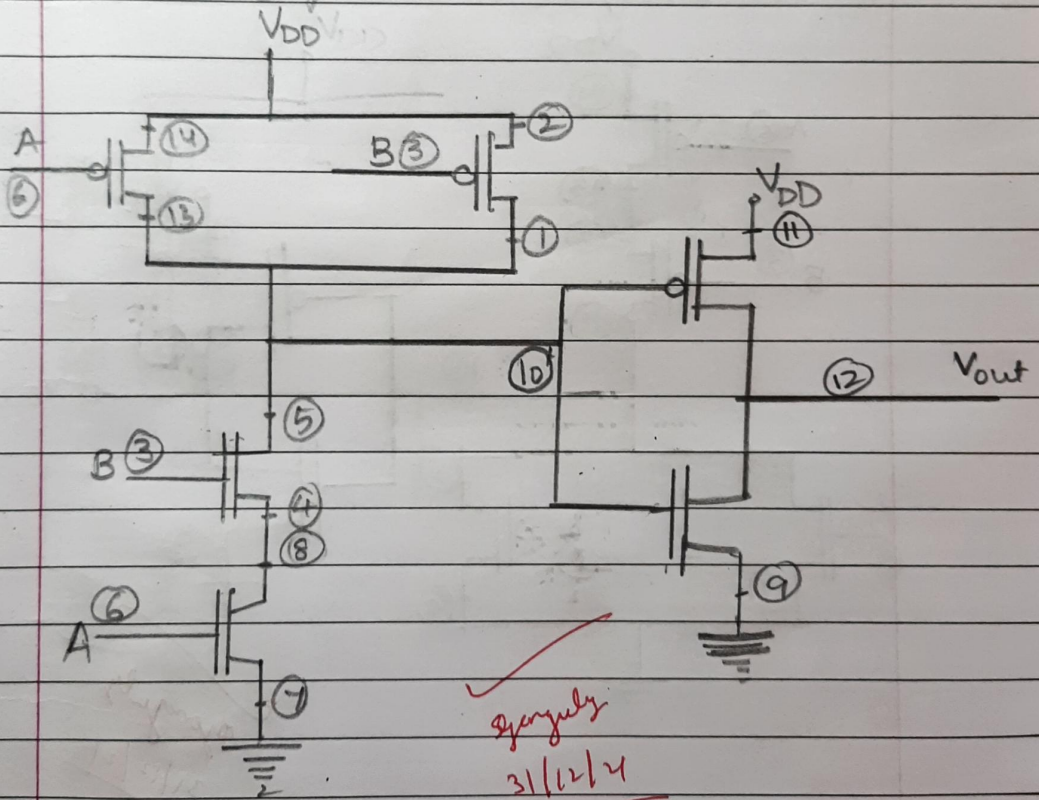


✓  
Sergulya  
31/12/24

(2) OR

→ Truth Table

X	Y	X+Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

→ Circuit Diagram

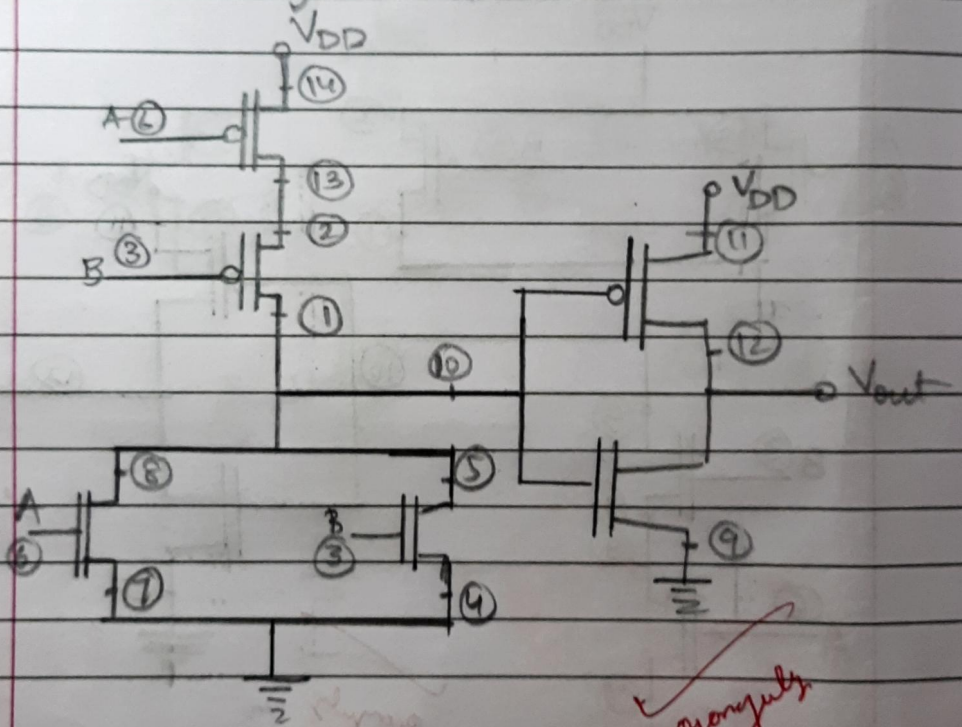

31/12/21




# XOR

→ Truth Table

X	Y	$X \oplus Y = \overline{X}Y + X\overline{Y}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

→ Circuit Diagram

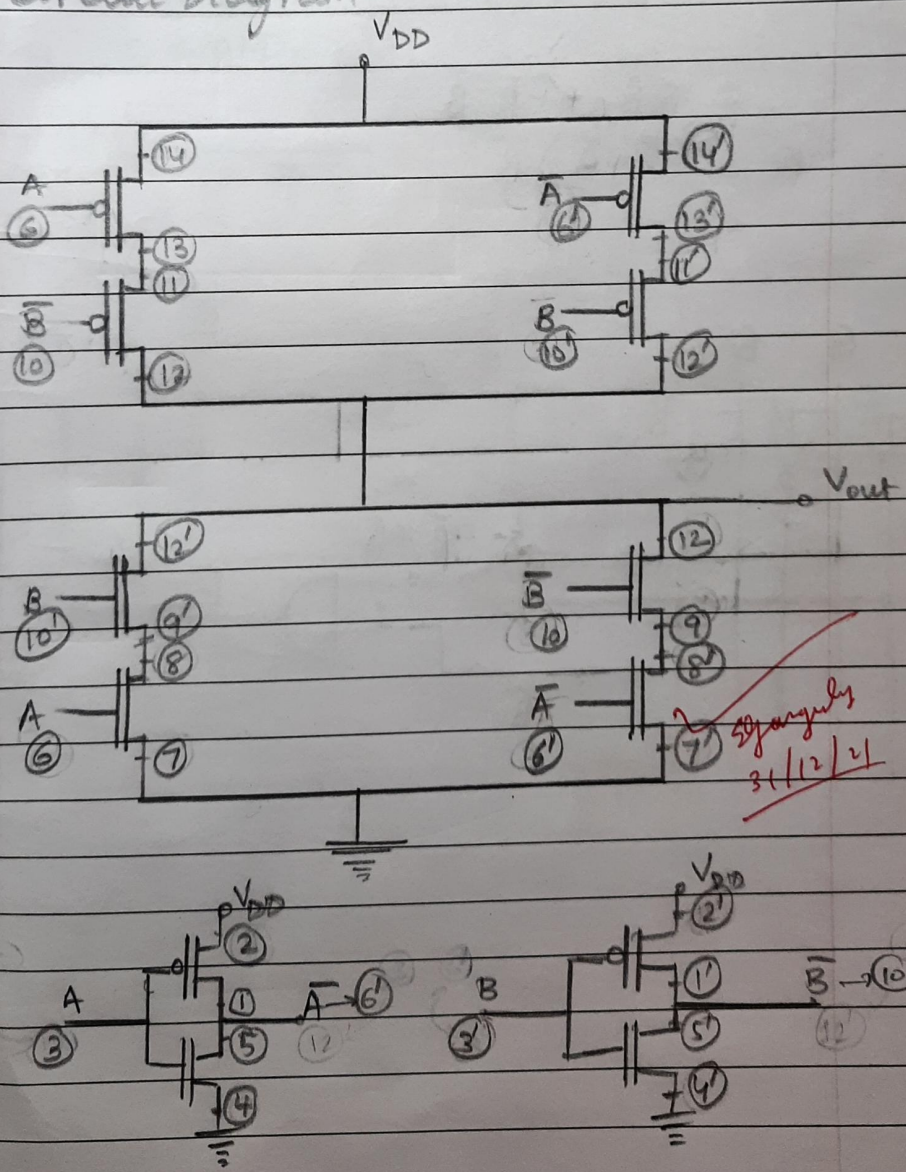


## ④ NAND

→ Truth Table

X	Y	$\overline{X \cdot Y}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

→ Circuit Diagram

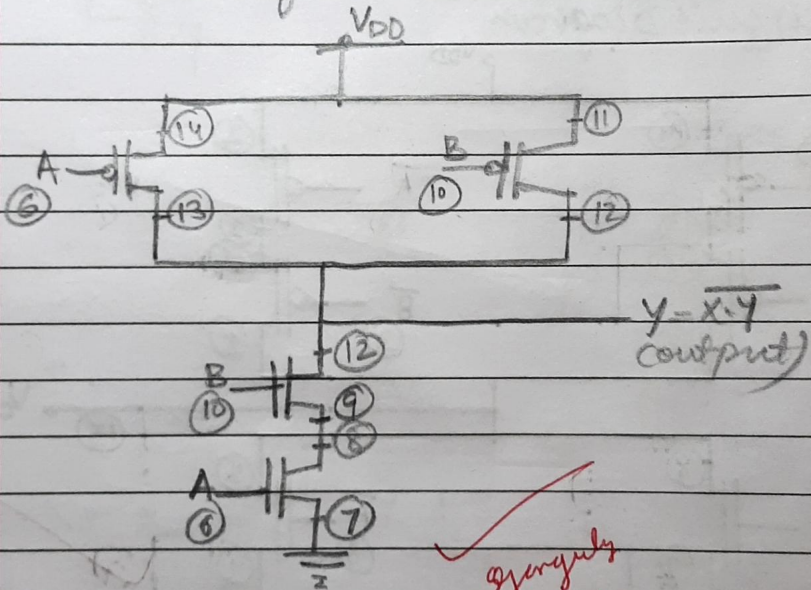

gyanguly  
31/12/21




## ⑤ NOR

→ Truth table

X	Y	$\overline{X+Y} = (X \text{ NOR } Y)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

→ Circuit Diagram (CMOS)

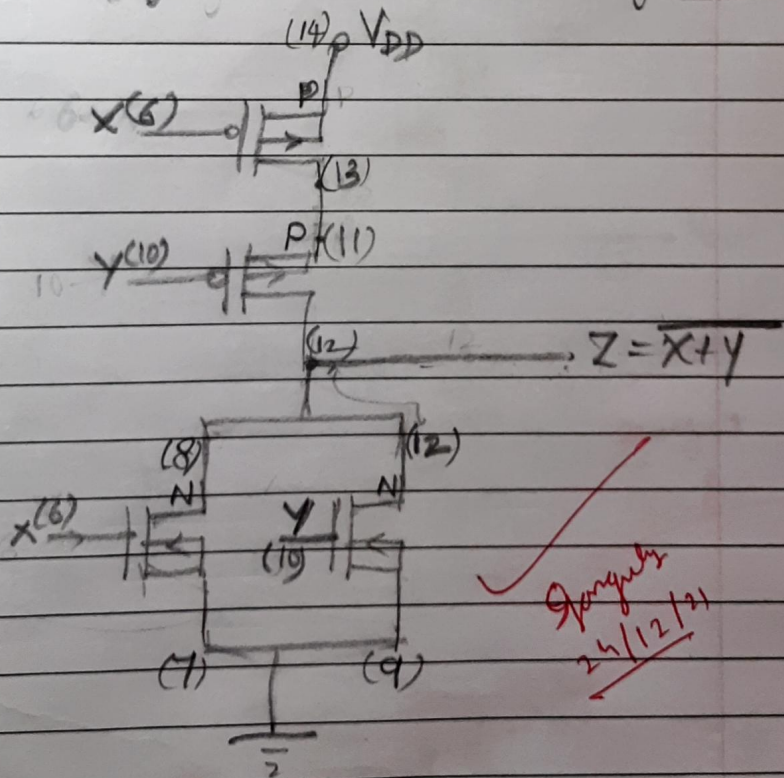(using IC HCF4007)

X → pin 6  
Y → pin 10

✓  
Ganguly  
24/12/21

## ⑥ XNOR

XNOR YNOR

→ Truth Table

X	Y	$X \odot Y = X \text{ XNOR } Y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$(X \odot Y = XY + \bar{X}\bar{Y})$

→ Circuit Diagram

