
 


 
1) Circuit using 3:8 decoder and suitable 2-input logic gates.




0_0_0 -> 0




0_1_0 -> 0

 


1_0_1 -> 1

 


1_1_1 -> 1

 

1_0_0 -> 0

 


0_0_1 -> 1

 


0_1_1 -> 0


2) Circuit using 2-inputs NAND gates.

 


1_1_1 -> 1

 


1_0_0 -> 0

 


0_0_1 -> 1

 


0_1_1 -> 0

 


1_1_0 -> 1

 

0_0_0 -> 0

 

0_1_0 -> 0

 

1_0_1 -> 1